



**最容易安裝的感應開關 47 秒裝好**

**直接開關替換 PIR 人體紅外線感應器**

- ◆ 日光燈/省電燈泡/LED 燈 皆適用
- ◆ 不需有完整電源接線(地線&火線)
- ◆ 長短、亮暗、近遠 皆可調整
- ◆ AC100V~220V 全電壓適用
- ◆ 0.1W 低靜態耗電

### 商品規格

◎尺寸: 4.3 x 3.2 x 3.8 (公分)	◎最大感應角度: 140 度
◎感應方式: 人體紅外線行動感應	◎最大感應距離: 5 公尺
◎電源: 全電壓 AC220V~100V	◎可調整自動感應距離: 約 20 公分至 5 公尺
◎待機靜態耗電: 約 0.1 W	◎可調整自動感應時間: 約 10 秒至 10 分鐘
◎最大負載: 白熾燈泡 250W/螢光燈 120W	◎可調整明暗感應方式: 夠亮時不感應~任何時間皆動作

## 直接開關替換 PIR 人體紅外線感應器

### 節省大量能源、電費

假設一根 40W 日光燈 每天使用 24 小時:


- 每年電費  $40(W) \times 24(\text{小時}) / 1000 \times 3.5(\text{元/度}) \times 365(\text{天}) = \mathbf{1226 \text{ 元}}$

換用自動感應器後(假設每天使用 30 次每次 1 分鐘):

- 每年電費  $40(W) \times 30(\text{次}) \times 1/60(\text{小時}) / 1000 \times 3.5(\text{元/度}) \times 365(\text{天}) = \mathbf{26 \text{ 元}}$




+

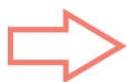

**每年省電費  
1200 元**
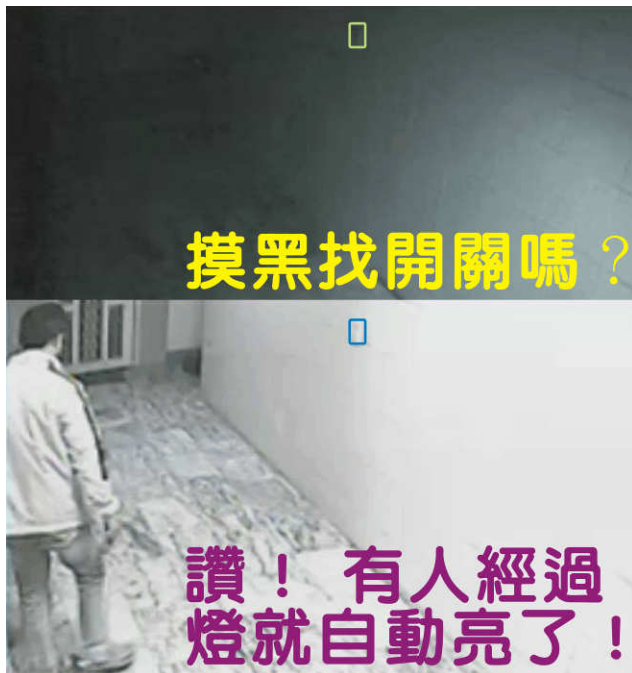
## 方便、省事、防盜

- 不用再摸黑找開關 - 有人經過，燈就自動點亮。
- 不必擔心忘記關燈 - 人走後定時關燈，不必再特地去關開關。
- 燈會自動點亮阻嚇小偷闖入。



## 簡單安裝，輕鬆 DIY

- 不必花錢找水電來施工。
- 安裝不必拆電燈，不必爬樓梯，不用額外電源配線，不用扛電鑽在牆壁打洞，也不用拿膠帶纏電線。
- **47秒** 就可以裝好！
- 兩線式設計，不必像三/四線式感應器需有完整電源接線(不用同時具備 地線&火線)

免拆燈 免鑽牆  
免配線 免膠帶

47  
秒  
輕  
鬆  
裝  
好



直接開關替換  
))) 紅外線感應器

## 優異設計， 功能最強大

- 相容性高 日光燈/省電燈泡/LED 燈/電子安定器(T5) 皆適用，不會如某些同類型產品造成電燈更加閃爍。
- 旋鈕全部在正面，調整最方便。
- 靈敏度、感光度、時間長度 皆可以調整，使用有彈性。
- AC100~220V 全電壓適用。



## 100% 台灣製造

非大陸貨或半成品進口組裝。





## 超簡單的安裝步驟：



1. 請先關閉電源以策安全。
2. 拆下開關蓋板。
3. 將預定放置感應器處的開關取下。



將原本開關的兩條電源線插入本感應器(不用分火地線)，插入後會自動夾緊(不用纏繞膠布)。



1. 整理電線騰出空間後將感應器推入。
2. 卡上蓋板，鎖上螺絲，打開電源。
3. 調整旋鈕(請參考下方說明)



待機一會後進行測試，最後將面板蓋回即可(美觀、方便、不破壞裝潢，即使將來不想用或想換位置，簡單拆裝，輕輕鬆鬆！)

## 旋鈕調整：



長短

調整開啟的持續時間，可選擇約10秒到10分鐘

亮暗

依環境亮度決定開關是否動作。最'亮'為任何時候都動作，'暗'為白天或有開其他燈時不會動作

近遠

調整感應的靈敏度(距離—約20公分到5公尺)。調整到確定要感應的最遠處會動就好，可減少誤動。

## 雙切開關接線法：

(使用在上下樓梯/長走道時)

